

1 实验内容

1. PC。D 触发器结构,用于储存 PC(一个周期)。需实现 2 个输入,分别为 *clk*,*rst*, 分别连接时钟和复位信号;需实现 2 个输出,分别为 *pc*, *inst_ce*, 分别连接指令存储器的 *addra*, *ena* 端口。其中 *addra* 位数依据 coe 文件中指令数定义;
2. 加法器。用于计算下一条指令地址,需实现 2 个输入,1 个输出,输入值分别为当前指令地址 *PC*、*32'h4*;
3. Controller。其中包含两部分:
 - (a). *main_decoder*。负责判断指令类型,并生成相应的控制信号。需实现 1 个输入,为指令 *inst* 的高 6 位 *op*, 输出分为 2 部分,控制信号有多个,可作为多个输出,也作为一个多位输出,具体参照参考指导书进行设计;*aluop*, 传输至 *alu_decoder*, 使 *alu_decoder* 配合 *inst* 低 6 位 *funct*, 进行 ALU 模块控制信号的译码。
 - (b). *alu_decoder*。负责 ALU 模块控制信号的译码。需实现 2 个输入,1 个输出,输入分别为 *funct*, *aluop*; 输出位 *alucontrol* 信号。
 - (c). 除上述两个组件,需设计 *controller* 文件调用两个 *decoder*, 对应实现 *op*, *funct* 输入信号,并传入调用模块;对应实现控制信号及 *alucontrol*, 并连接至调用模块相应端口。
4. 指令存储器。使用 Block Memory Generator IP 构造。(参考指导书)
注意: Basic 中 Generate address interface with 32 bits 选项不选中; PortA Options 中 Enable Port Type 选择为 Use ENA Pin
5. 时钟分频器。将板载 100Mhz 频率降低为 1hz, 连接 PC、指令存储器时钟信号 *clk*。(参考数字逻辑实验)
注意: Xilinx Clocking Wizard IP 可分的最低频率为 4.687Mhz, 因而只能使用自实现分频模块进行分频

2 实验设计

这一节主要描述各个模块的功能、接口、逻辑控制方法(状态机控制方法)等。

2.1 控制器 (Controller)

2.1.1 功能描述

控制器输入指令 IR 的 opcode 和 funct 码, 输出 *memtoreg*、*memwrite*、*pcsrc*、*alusrc*、*regdst*、*regwrite*、*branch*、*jump* 和 *alucontrol* 信号。

32 位 MIPS 指令在不同类型指令中分别有不同结构。但 IR[31:26] 表示的 opcode, IR[5:0] 表示的 funct, 为译码阶段明确指令控制信号的主要字段。根据实验要求, 实现 R、lw、sw、beq、addi、j 型指令的译码。

由于 Controller 包含 Main decoder 和 ALU decoder, 因此分模块编写, Controller 顶层调用。

Main decoder 输入 IR[31:26] 作为 opcode, 输出 memtoreg、memwrite、pcsrc、alusrc、regdst、regwrite、branch、jump 和 aluop, ALU decoder 输入 aluop 和 IR[5:0] 作为 funct, 输出 alu control

2.1.2 接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
op	input	6-bit	opcode 码, 即 IR[31:26]
funct	input	6-bit	funct 码, 即 IR[5:0]
aluctrl	output	3-bit	ALU 控制信号
memtoreg	output	1-bit	用于标识写回 register 的数据来自 ALU 计算结果 (R 型) or 存储器读取的数据 (lw)
memwrite	output	1-bit	用于标识是否需要写数据寄存器 (sw)
pcsrc	output	1-bit	用于标识下一个地址是否为 PC+4
alusrc	output	1-bit	传入 ALU B 端口的值是 32 位立即数 (addi) or 寄存器堆读取的数据 (R/sw/beq)
regdst	output	1-bit	写入存储器堆的地址是 rt (lw 时赋 0) or rd (R 型赋 1) (配合 regwrite 信号)
regwrite	output	1-bit	是否需要写寄存器堆 (R 型、lw 需要写回寄存器堆)
branch	output	1-bit	是否满足 branch 指令的跳转条件
jump	output	1-bit	是否为 jump 指令
alucontrol	output	1-bit	ALU 控制信号, 只要求实现 R 型指令的 add、sub、and、or、slt

表 1: Controller 接口定义

上述信号除了 alucontrol 由 ALU decoder 负责译码输出, 其余均在 Main decoder 中输出。中间信号 aluop 由 Main decoder 输出并输入 ALU decoder。

2.1.3 逻辑控制

Controller 包含 Main decoder 和 ALU decoder, 分模块编写 Main decoder 和 ALU decoder, 然后由 Controller 顶层调用。Main decoder 输入 IR[31:26] 作为 opcode, 输出 memtoreg、memwrite、pcsrc、alusrc、regdst、regwrite、branch、jump 和 aluop, ALU decoder 接 IR[5:0] 作为 funct 和受 Main decoder 输出的 aluop, 输出 alu control。

对于 Main decoder, 根据输入的 opcode 判断指令类型, 采用 case 语句译码得到各元件的控制信号。对应控制信号译码如下:

对于 ALU decoder, 采用嵌套 case 语句, 根据输入 funct 和 aluop, 输出对应的 alu control。需

instruction	op[5:0]	regwrite	regdst	alusrc	branch	memwrite	memtoreg	aluop[1:0]
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX

表 2: Main decoder 控制信号译码

要使用 ALU 的指令有 lw、sw、beq 和 R-type。输入输出对应如下：

opcode	aluop	operation	funct	alu function	alu control
lw	00	Load word	XXXXXX	Add	010
sw	00	Store word	XXXXXX	Add	010
beq	01	Branch equal	XXXXXX	Subtract	110
R-type	10	Add	100000	Add	010
R-type	10	Subtract	100010	Subtract	110
R-type	10	And	100100	And	000
R-type	10	Or	100101	Or	001
R-type	10	set-on less-than	101010	SLT	111

表 3: ALU decoder 控制信号译码

2.2 存储器 (Block Memory)

2.2.1 类型选择

存储器类型选择 Single Port ROM, 并且注意勾选 Generate address interface with 32bits, 将地址长度设置为 32 位。具体参数如图 1。

2.2.2 参数设置

端口宽度选择 32bits, 深度随意, 本实验中大于 6 即可 (coe 文件中有 6 条指令)。此处选择深度为 1024。并且需要使能端和重置信号。具体端口参数选项如图 2。其他选项需加载 coe 文件, 如图 3。参数选择完成后生成 ROM 如图 4。

Component Name IR_ROM

Basic Port A Options Other Options Summary

Interface Type Native ☒ Generate address interface with 32 bits

Memory Type Single Port ROM ☐ Common Clock

ECC Options

ECC Type No ECC

☐ Error Injection Pins Single Bit Error Injection

Write Enable

☐ Byte Write Enable

Byte Size (bits) 8

Algorithm Options

Defines the algorithm used to concatenate the block RAM primitives.
Refer datasheet for more information.

Algorithm Minimum Area

图 1: 存储器类型选择

Component Name IR_ROM

Basic **Port A Options** Other Options Summary

Memory Size

Port A Width 32 Range: 32 to 1024 (bits)

Port A Depth 1024 Range: 2 to 1048576

The Width and Depth values are used for Read Operation in Port A

Operating Mode Write First Enable Port Type Use ENA Pin

Port A Optional Output Registers

☐ Primitives Output Register ☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register ☐ REGCEA Pin

Port A Output Reset Options

☒ RSTA Pin (set/reset pin) Output Reset Value (Hex) 0

☐ Reset Memory Latch Reset Priority CE (Latch or Register Enable)

图 2: ROM 参数设置

Component Name IR_ROM

Basic Port A Options **Other Options** Summary

Pipeline Stages within Mux 0 Mux Size: 1x1

Memory Initialization

☒ Load Init File

Coe File /verilogHDL/Project2/Controller/Appendix/coe/inst_ram.coe

☒ Fill Remaining Memory Locations

Remaining Memory Locations (Hex) 0

Structural/UniSim Simulation Model Options

Defines the type of warnings and outputs are generated when a read-write or write-write collision occurs.

Collision Warnings All

Behavioral Simulation Model Options

图 3: ROM 参数设置

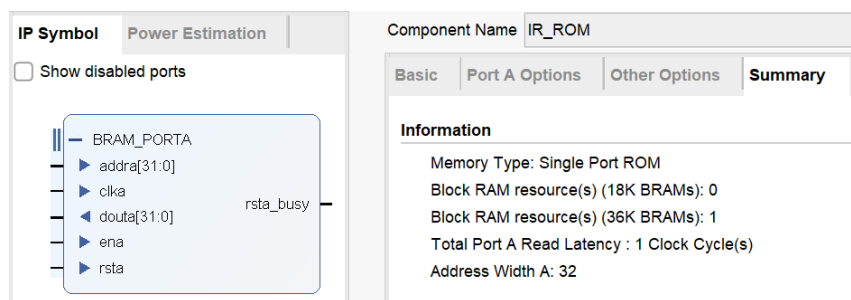


图 4: 生成 ROM

3 实验过程记录

3.1 问题 1: top 文件输出信号没有分配引脚

问题描述: 根据项目所给管脚分布文件进行比特流生成, 发现 memtoreg、memwrite、alusrc、regdst、regwrite、branch、jump、aluctrl 没有分配引脚, 生成比特流失败。

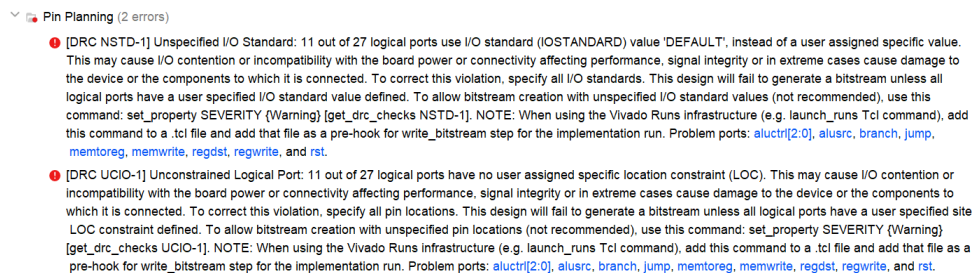


图 5: 问题 1 报错

解决方案: 将 memtoreg、memwrite、alusrc、regdst、regwrite、branch、jump、aluctrl[2]、aluctrl[1]、aluctrl[0] 依次分配给 N14、J13、U17、K15、H17、V17、R18、T15、V16、U16。然后比特流生成成功。

3.2 问题 2: 开发板无法显示 Z 信号

问题描述: 在 Controller 模块一些指令对应某些控制信号为空, 一开始考虑输出 X 信号, 但 X 信号只能用于仿真, 真实电路中并不存在。于是采用 Z 信号, 但在生成比特流过程中失败。

解决方案: 将 Z 信号改为 0, 即高电平才在开发板上亮 LED 灯。

3.3 问题 3: ROM 不接受 rst 信号

问题描述: 在顶层模块中调用 ROM 时无 rst 输入位置。

解决方案: 重建 IP 核, 勾选 RSTA Pin 选项。

 


图 6: 问题 3 解决

3.4 问题 4: 重置信号不起作用

问题描述:一开始在设计分频模块时将 rst 信号加入,同时还将 rst 接入 pc,使得 addr 生成紊乱。在上板后发现拨动 rst 信号并不会重新读取。

解决方案:在分频模块只负责分频,不计入 rst 的重置功能。

3.5 问题 5:coe 文件中第一条指令被吞掉

问题描述:仿真过程中读出的指令从第二条 8'h00a42820 开始,第一条指令 8'h2002_0005 被吞掉。

 


图 7: 问题 5 仿真错误

解决方案:在 pc 模块中对 addr 赋初值 0 后,问题成功解决。

3.6 问题 6: 读出指令有缺失

问题描述:编写 PC 模块时,为了模仿计算机上地址增减,在每个 clk 来临时 PC+4。但仿真发现读出的指令有缺失,中间的指令缺失。

解决方案:pc 输出的地址不能直接接入 ROM, ROM 接受字节地址, 因此每个地址间隔为 1 而不是 4,所以 pc 需要右移 2 位再输入 ROM。

3.7 问题 7: 开发板指令显示不全

问题描述:生成比特流后,开发板上的 IR 指令显示在数码管上只能显示最低位,其他位不显示。

解决方案:时钟频率不一致,分频后的时钟只需要接入 pc 模块和 ROM 存储器,display 模块内含分频功能,因此接入的时钟信号应该为 100MHz 的原始时钟信号而不是分频后 1Hz 的信号。

3.8 问题 8: 上板后每条指令间周期过长

问题描述: $10^8(10)=0101_1111_0101_1110_0001_0000_0000(2)$, 约为 2^{27} 。因此分频时将 cnt[27] 赋给 clk_division,但上板后发现指令间隔超过 1s。

解决方案:1s 的时钟间隔应该是 clk_division 从 0 到 1 再到 0 的过程,因此分频计数应该除以 2,即赋 cnt[26]。

3.9 问题 9: 上板子出现抖动

问题描述:实验最后上板子阶段偶尔出现抖动,指令显示不清。

 


图 8: 问题 9 抖动

 


图 9: 问题 9 抖动

解决方案:重置信号 rst 时将开关拨到底即可。

3.10 问题 10: 第一条指令和第二条指令间被插入 4 个周期的 8'h0000_0000

问题描述: 仿真过程中读出的第一条指令 8'h2002_0005 到第二条指令 8'h00a4_2820 之间被插入了 4 个周期的 8'h0000_0000。

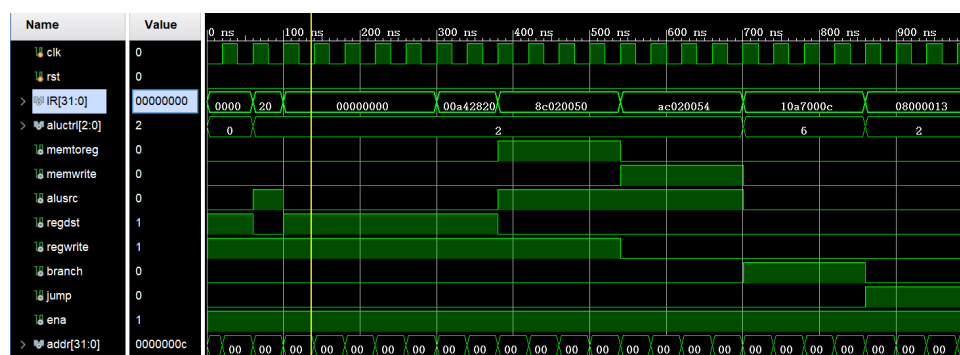


图 10: 问题 10 仿真错误

解决方案: debug4 天, 问了很多, 后来发现是 ROM 损毁, 将项目文件放在另一台电脑上运行, 问题解决。也可以用 Distributed RAM 替代。

4 实验结果及分析

4.1 仿真图

仿真每隔 100 个时钟周期取出一条指令, 并将指令和控制信号在控制台输出。如图 11 中, 将 ROM 中 6 条指令全部取出。

 


图 11: 仿真图

4.2 控制台输出


```
# run 1000ns
WARNING: This core is supplied with a behavioral model. To model cycle-accurate behavior you must run timing simulation.
instruction:00000000 aluctrl:000 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:20020005 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:1 regdst:0 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:20020005 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:1 regdst:0 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00a42820 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00a42820 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:8c020050 aluctrl:010 memtoreg:1 memwrite:0 alusrc:1 regdst:0 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:8c020050 aluctrl:010 memtoreg:1 memwrite:0 alusrc:1 regdst:0 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:ac020054 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:1 alusrc:1 regdst:0 regwrite:0 branch:0 jump:0
instruction:ac020054 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:1 alusrc:1 regdst:0 regwrite:0 branch:0 jump:0
instruction:10a7000c aluctrl:110 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:0 regwrite:0 branch:1 jump:0
instruction:10a7000c aluctrl:110 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:0 regwrite:0 branch:1 jump:0
instruction:08000013 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:0 regwrite:0 branch:0 jump:1
instruction:08000013 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:0 regwrite:0 branch:0 jump:1
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
instruction:00000000 aluctrl:010 memtoreg:0 memwrite:0 alusrc:0 regdst:1 regwrite:1 branch:0 jump:0
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'top_sim_behav' loaded.
```

图 12: 控制台输出

4.3 电路图

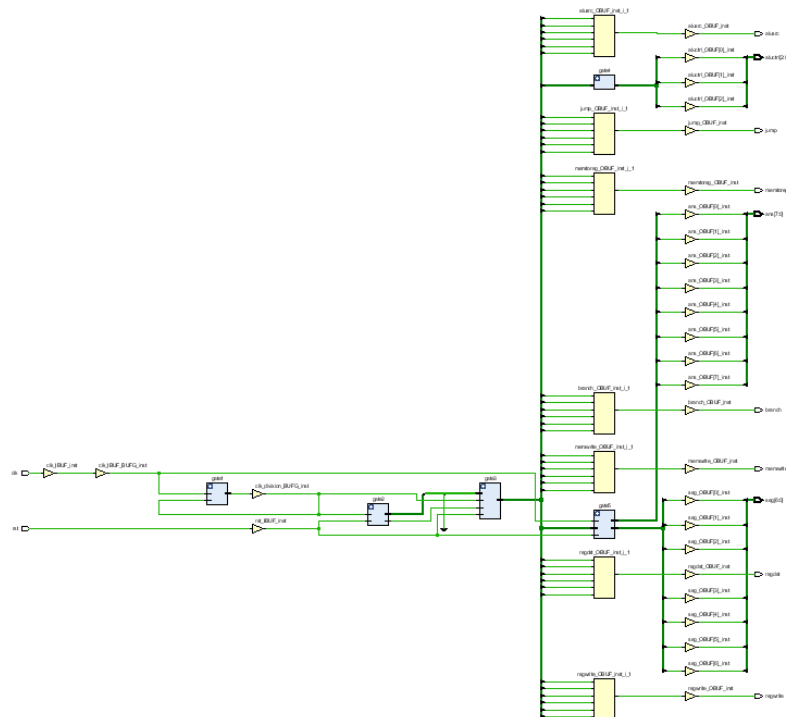


图 13: 电路图

4.4 上板图

上板实验, 初始状态如图 14, 根据 clk 每个周期读取一条指令, 一共 6 条指令, 如图 15, 读取结束后回到初始状态, 重置后如图 16。

 


图 14: 初始状态

 


图 15: 读取指令

 


图 16: 重置状态

5 代码附录

A 顶层模块

```
module top(
    input wire clk,rst,
    output wire[2:0] aluctrl,
    output wire memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump,
    output wire[6:0] seg,
    output wire[7:0] ans
);
    wire clk_division;
    clk_div gate1(clk,clk_division);

    wire ena;
    wire[31:0] addr; //32bits指令的地址 (0~1023)
    pc gate2(clk_division,rst,addr,ena);

    wire[31:0] IR; //32bits指令
    DisM gate3(addr>>2,clk_division,ena,rst,IR); //传入ROM的是字节地址,因此要
    右移2位

    controller gate4(IR[31:26],IR[5:0],aluctrl,memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,
        regwrite,branch,jump);

    display gate5(clk,rst,IR,seg,ans); //display中已经分频

endmodule
```

B 时钟分频模块

```
module clk_div(
```

```

    input clk,
    output clk_division
);
    reg[27:0] cnt=0;
    assign clk_division=cnt[26];    //26th从0~1~0才是2~26
    always@(posedge clk)begin
        cnt=cnt+1;
    end

endmodule

```

C PC 模块

```

module pc(
    input clk,rst,
    output reg[31:0] addr=0,    //连接指令寄存器的输入地址端口
    output wire ena            //连接指令寄存器的使能端口
);
    reg [31:0] cnt=0;           //地址计数，不断+4
    assign ena=(addr<1024)?1:0; //ROM设置的端口Depth为1024，因此>1024的地址为无效地址
    //    assign ena =1;
    always@(posedge clk)begin
        if(rst)begin
            cnt=0;
            addr=cnt;
        end
        else begin
            cnt=cnt+4;
            addr=cnt;
        end
    end
end
endmodule

```

D Controller 模块

```

module controller(
    input wire[5:0] op,
    input wire[5:0] funct,
    output wire[2:0] aluctrl,
    output wire memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump
);
    wire[1:0] aluop;
    maindec gate1(op,aluop,memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump
    );

```

```

        aludec gate2(aluop,funct,aluctrl);

endmodule

```

E Main decoder 模块

```

module maindec(
    input [5:0] op,          // 输入 opcode
    output reg [1:0] aluop,   // 输出 alu 控制信号
    output reg memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump
);
    always@(*)begin
        case(op)
            6'b000000:begin    // R 型
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b1100000; // 顺序按指导书表 5
                aluop=2'b10;
            end
            6'b100011:begin    // lw
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b1010010;
                aluop=2'b00;
            end
            6'b101011:begin    // sw
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b0z101z0;
            end
            6'b000100:begin    // beq
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b0010100;
                aluop=2'b00;
            end
            6'b001000:begin    // I 型 (addi)
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b1010000;
                aluop=2'b00;
            end
            6'b000010:begin    // jump
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b0000001;
                aluop=2'b00;
            end
            default:begin
                {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump}=7'b0;
            end
        endcase
    end
endmodule

```

```

        aluop=2'b00;
    end
endcase
end
endmodule

```

F ALU decoder 模块

```

module aludec(
    input wire[1:0] aluop,
    input wire[5:0] funct,
    output reg [2:0] aluctrl
);
    always@(*)begin
        case(aluop)
            2'b00:aluctrl=010;           //lw、sw
            2'b01:aluctrl=110;           //beq
            2'b10:begin                  //R型指令
                case(funct)
                    6'b100000:aluctrl=010; //add
                    6'b100010:aluctrl=110; //sub
                    6'b100100:aluctrl=000; //and
                    6'b100101:aluctrl=001; //or
                    6'b101010:aluctrl=111; //slt
                endcase
            end
            default:aluctrl='b0;         //写成z不好上板子
        endcase
    end
endmodule

```

G 仿真文件

```

module top_sim();
    reg clk=0,rst=0;
    wire[31:0] IR;
    wire[2:0] aluctrl;
    wire memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump;

    wire ena;
    wire[31:0] addr;
    pc gate2(clk,rst,addr,ena);
    DisM gate3(addr>>2,clk,ena,rst,IR);
    controller gate4(IR[31:26],IR[5:0],aluctrl,memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,
        regwrite,branch,jump);
endmodule

```

```

always #50 begin
    clk<=~clk;
    $display("instruction:%h aluctrl:%b memtoreg:%b memwrite:%b alusrc:%b
        regdst:%b regwrite:%b branch:%b jump:%b",IR,aluctrl,memtoreg,
        memwrite,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump);
end

endmodule

```