

1 实验内容

MIPS 架构 CPU 的传统流程可分为取指、译码、执行、访存、回写 (Instruction Fetch, Decode, Execution, Memory Request, Write Back), 五阶段。实验一完成了 ALU 设计并掌握了存储器 IP 的使用; 实验二实现了单周期 CPU 的取指、译码阶段, 完成了 PC、控制器的设计。在实验一与实验二的基础上, 单周期 CPU 的设计的各模块已经具备, 再引入数字逻辑课程中所实现的多路选择器、加法器等门级组件, 通过对原理图的理解, 分析单条 (单类型) 指令在数据通路中的执行路径, 依次连接对应端口, 即可完成单周期 CPU。

阅读实验原理实现以下模块:

- (1) Datapath, 其中主要包含 alu(实验一已完成), PC(实验二已完成), adder、mux2、signext、sl2(其中 adder、mux2 数字逻辑课程已实现, signext、sl2 参见实验原理),
- (2) Controller(实验二已完成), 其中包含两部分, 分别为 main_decoder, alu_decoder。
- (3) 指令存储器 inst_mem(Single Port Ram), 数据存储器 data_mem(Single Port Ram); 使用 Block Memory Generator IP 构造指令, 注意考虑 PC 地址位数统一。(参考实验二)
- (4) 参照实验原理, 将上述模块依指令执行顺序连接。实验给出 top 文件, 需兼容 top 文件端口设定。
- (5) 实验给出仿真程序, 最终以仿真输出结果判断是否成功实现要求指令。

2 实验设计

2.1 控制器

32 位 MIPS 指令在不同类型指令中分别有不同结构, 但 IR[31:26] 表示的 opcode, IR[5:0] 表示的 funct 为译码阶段明确指令控制信号的主要字段。Controller 模块将输入的 opcode 码和 funct 码解码, 输出 memtoreg、memwrite、pcsrc、alusrc、regdst、regwrite、branch、jump 和 aluop, ALU decoder 和 alu control 信号。具体接口和设计过程见实验二。

2.2 数据通路

2.2.1 功能描述

Controller 将解码得到的控制信号传入 datapath(其中 memwrite 传给 Data memory, 其他信号均传入 datapath), 并接收 Data memory 输入的 data 和 Instruction memory 输入的 IR, 输出 ALU 计算结果、写回数据、pc 信号以及 zero 信号。

datapath 模块包含许多模块, 主要可以分为 PC 和 Data 两个部分:

PC->PC+4-> 判断 branch(IR[15:0]«2+PC+4)-> 判断 jump({PCPlus4[31:28],IR[25:0]«2})-> 更新 PC

IR-寄存器堆->RD1、RD2-ALU->ALUResult、WriteData-DataMem->ReadData、ALUResult->Result

具体连线图如图 1：

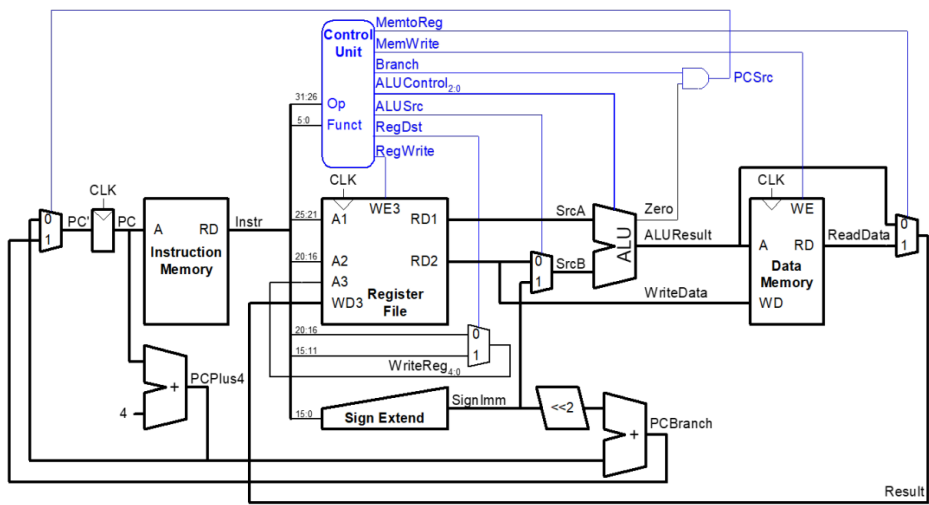


图 1: datapath 连线图

2.2.2 接口定义

如表 1。

2.3 存储器

2.3.1 指令存储器

指令存储器类型选择 Single Port ROM, 端口宽度选择 32bits, 深度选择 1024, 如图 2。使能端设置为 Always Enabled, 不设复位信号。具体端口参数选项如图 3。其他选项需加载 coe 文件, 如图 4。参数选择完成后生成 ROM 如图 5。

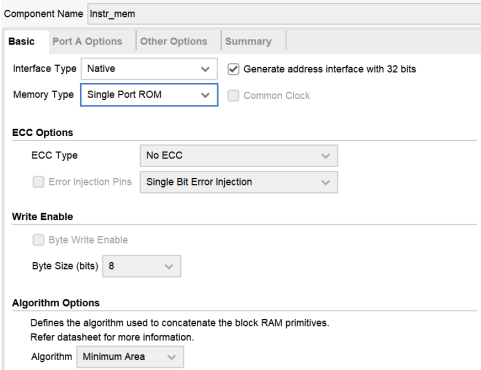


图 2: 指令存储器参数设置

信号名	方向	位宽	功能描述
clk	Input	1-bit	时钟信号
rst	Input	1-bit	重置信号
aluctrl	Input	3-bit	ALU 控制信号
memtoreg	Input	1-bit	判断写回寄存器堆的是 ALU 的计算结果还是 lw 读取的数据
alusrc	Input	1-bit	判断 SrcB 是 RD2 还是 SignImm
regdst	Input	1-bit	判断写寄存器号
regwrite	Input	1-bit	写寄存器的使能信号
pcsrc	Input	1-bit	判断是否执行 branch
jump	Input	1-bit	判断是否执行 jump
readdata	Input	32-bit	lw 从 Data memory 中读取的数据
IR	Input	32-bit	指令
alurestult	Output	32-bit	ALU 运算结果
writedata	Output	32-bit	sw 写进 Data memory 的数据
pc_out	Output	32-bit	当前 PC 值
zero	Output	1-bit	ALU 计算结果是否为 0

表 1: datapath 接口定义

Component Name: Instr_mem

Basic | **Port A Options** | Other Options | Summary

Memory Size

Port A Width: 32 (Range: 32 to 1024 (bits))

Port A Depth: 1024 (Range: 2 to 1048576)

The Width and Depth values are used for Read Operation in Port A

Operating Mode: Write First (dropdown)

Enable Port Type: Always Enabled (dropdown)

Port A Optional Output Registers

☒ Primitives Output Register ☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register ☐ REGCEA Pin

Port A Output Reset Options

☐ RSTA Pin (set/reset pin) Output Reset Value (Hex): 0

☐ Reset Memory Latch Reset Priority: CE (Latch or Register Enable) (dropdown)

Duration of Reset Assertion = 0 Clock Cycle(s)

图 3: 指令存储器参数设置

Component Name: Instr_mem

Basic | Port A Options | **Other Options** | Summary

Pipeline Stages within Mux: 0 (dropdown) Mux Size: 1x1

Memory Initialization

☒ Load Init File

Coe File: xgHDL/Project2/Single_cycle_CPU/Appendix/mipstest.coe (Browse Edit)

☒ Fill Remaining Memory Locations

Remaining Memory Locations (Hex): 0

Structural/UnitSim Simulation Model Options

Defines the type of warnings and outputs are generated when a read-write or write-write collision occurs.

Collision Warnings: All (dropdown)

图 4: 指令存储器参数设置

 


图 5: 指令存储器参数设置

2.3.2 数据存储器

数据存储器类型选择 Single Port RAM, 端口宽度选择 32bits, 深度选择 1024, 如图 6。使能端设置为 Always Enabled, 不设复位信号。具体端口参数选项如图 7。其他选项不必加载 coe 文件, 如图 8。参数选择完成后生成 RAM 如图 9。

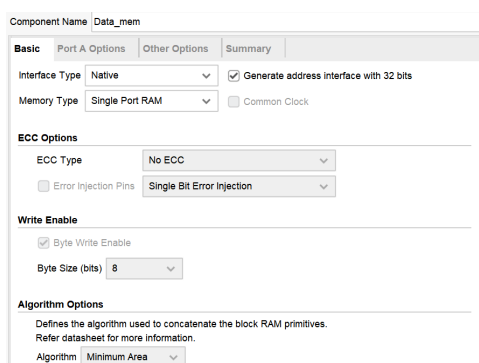


图 6: 数据存储器参数设置

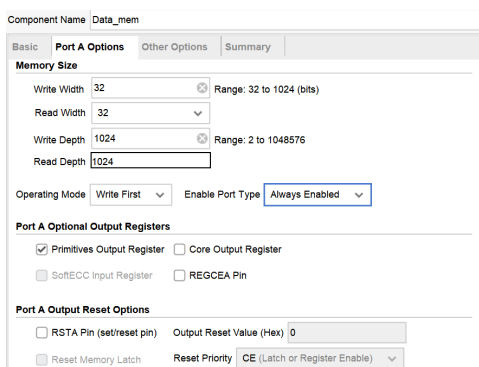


图 7: 数据存储器参数设置

2.4 MIPS 处理

将 controller 模块和 datapath 模块连通。controller 为纯组合逻辑, 不包含任何存储功能, datapath 为时序逻辑, 需要时钟信号控制。因为本实验是单周期 CPU, 将 datapath 视为一个整体 (由同一个时钟信号控制), 指令寄存器取指令、datapath 数据传输、Data memory 存取数据都需要在同一个时钟周期内完成。因此 Instruction memory 和 Data memory 均采用下降沿触发, Datapath 采用上升沿触发。当 clk 上升沿到来时, Datapath 将传入的 IR 和各控制信号进行运算, 输出 PC、WriteData 和 ALUOut; clk 下降沿来临时, Data memory 将 WriteData 写回 (sw)/ALUOut 取出 (lw)/

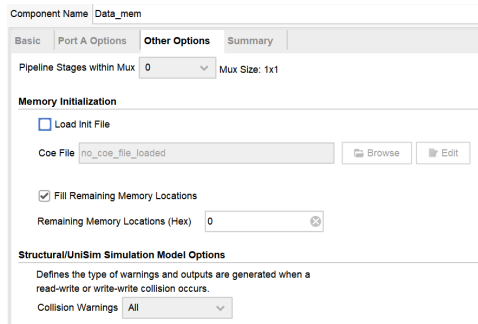


图 8: 数据存储器参数设置

 


图 9: 数据存储器参数设置

ALUOut 传出 (R), 同时 Instruction memory 取指令传出; 等到下一个 clk 上升沿来临, Datapath 接收传回的 ReadData(lw)/ALUOut(R) 写回寄存器堆。但此处还会有一个冲突, 即下一条指令需要用到上一条写回的寄存器堆内数据, 本实验暂时不考虑此冲突。

具体连线图如图 10:

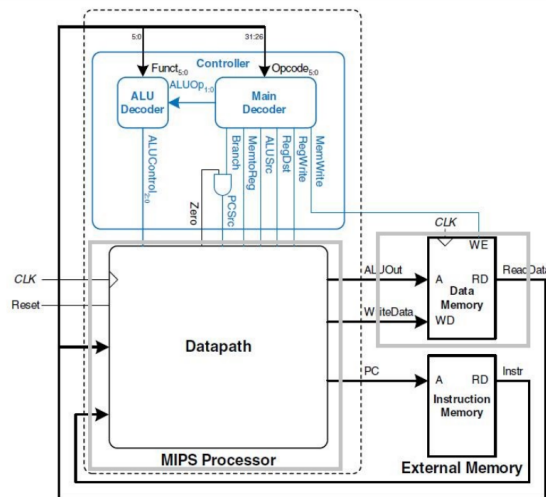


图 10: MIPS 模块连线图

3 实验过程记录

3.1 问题 1:RAM 的时钟信号问题

问题描述:该问题是实验二的历史遗留问题,ROM 接受传入的 addr,输出对应的数据,应该是组合逻辑,为什么需要时序逻辑?能否不接受 clk 和 rst 信号?

解决方案:组合逻辑只有逻辑门,即根据输入给出输出,没有记忆和存储功能。任意时刻的状态由该时刻的输入信号决定,无输入信号时则输出为空。因此存储器均采用时序逻辑,需要 clk 控制触发器,信号边沿触发时改变状态。

3.2 问题 2:PC 模块无输入功能

问题描述:实验二中设计的 PC 模块只接受 clk 和 rst 为输入信号,通过 clk 边沿触发将输出 pc 自增。但实验三需要 PC 模块接受 PC' 信号输入,以实现 branch、jump 等功能。

解决方案:将 PC 模块修改为接受 PC' 作为输入,并根据 clk 输出 PC 的时序逻辑。PC+4 的功能放入 adder 中实现,逻辑图如下。

 


图 11: PC 模块图

3.3 问题 3: 实验一、二与三端口不兼容

问题描述:由于实验三的很多模块是直接从前两个实验导入的,因此存在端口不兼容的问题。如实验二中的 PC 缺少输入,实验一中的 ALU 的操作数 a 只有 8 位, b 内置为 1 且无 zero 信号等。

解决方案:将 ALU 模块的 a 操作数改为 32 位,将 b 添加为输入,增加 zero 信号;PC 模块增加输入。

3.4 问题 4:Controller 和 Datapath 之间的信号传递

问题描述:设计 Controller 模块时没有做接收 zero 信号的处理,而 Datapath 接收的判断 branch 跳转信号为 PCSrc(branch & zero) 信号,两个模块无法直接连接。

解决方案:原本考虑将 Zero 传入 Controller 模块,修改原设计文件,使得两个模块可以直接

传递。但为了尽可能保留原设计文件,因此在 MIPS 模块将两个模块相连,其中加入一个 wire 型信号做 branch & zero 再传入 Datapath。连接如图:

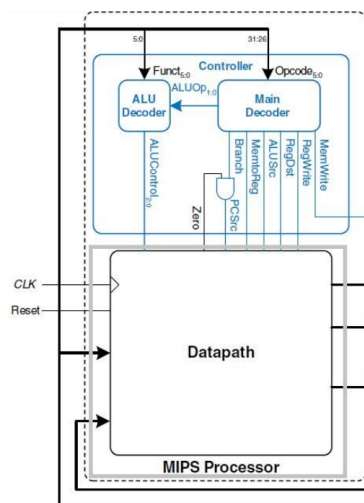


图 12: PCSrc 接口

3.5 问题 5: 出入参数位宽与模块定义不一致

问题描述:在设计 mux2 模块时,原先直接将端口定义为 32 位,但仿真发现多出为 X 或 Z。检查发现判断写寄存器信号时传入的参数都是 5 位宽 (IR[20:16],IR[15:11])。

解决方案:将 mux2 模块改为可变参数模块即可。

3.6 问题 6:Datapath 仿真多出信号为 X 或 Z

问题描述:在仿真 datapath 时发现多处信号为 X 和 Z, 连线也没问题, 从 jump 信号向后就都出了问题。

解决方案: 仿真文件实例化模块时遗漏了参数 `aluctrl` (这个问题确实很蠢...)。调试过程中发现, 由于 `datapath` 模块信号较多, 实例化模块时经常出现遗漏参数、顺序错误等问题, 使得仿真出现大量 X 和 Z 信号。建议采用实参对应形参的方式, 并且保证实例化端口数量与设计文件一致。

3.7 问题 7: 调用 IP 核连线位宽不匹配

问题描述:综合 top 模块生成电路图发现 Data memory 和 Instruction memory 的输出都没有连接到网线上。

解决方案:将输入信号扩展到相应位数再输入 IP 核。

3.8 问题 8:PC 与 IR 不同步

问题描述:仿真发现指令与 PC 值之间存在延迟,指令变化落后于 PC 一个周期。

解决方案:由于信号在 datapath 中传递需要时间,如果 datapath 和指令存储器都用上升沿触发的话,指令寄存器在上升沿收到的输入信号相当于上一个周期的地址。因此将指令寄存器改成下降沿触发即可。

3.9 问题 9:J 型指令地址跳转出错

问题描述:仿真发现 J 型指令跳转不到预期地址。

解决方案:J 型指令为伪直接寻址,跳转地址为 PC 高四位拼接 j 型指令 26 位地址,再左移两位。

4 实验结果及分析

4.1 仿真结果

仿真截图和控制台输出如下:



图 13: 仿真波形图

```
Tcl Console x Messages Log
[Icons]
Block Memory Generator module testbench.dut.imem.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behv
Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module testbench.dut.dmem.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behv
Simulation succeeded
xsim: Time (s): cpu = 00:00:06 ; elapsed = 00:00:13 . Memory (MB): peak = 811.508 ; gain = 17.879
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'testbench_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:09 ; elapsed = 00:00:19 . Memory (MB): peak = 811.508 ; gain = 17.879
```

图 14: 控制台输出

4.2 不同指令在数据通路中的信号传递

4.2.1 R 型指令

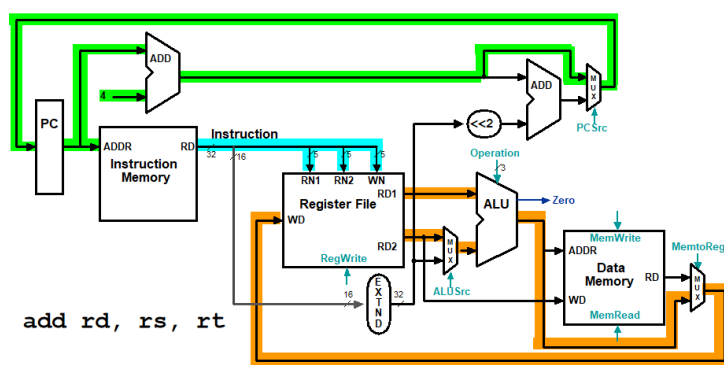


图 15: R 型指令数据通路

4.2.2 lw 指令

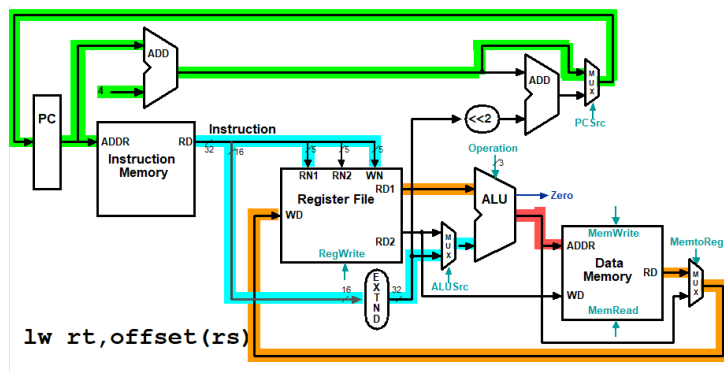


图 16: lw 指令数据通路

4.2.3 sw 指令

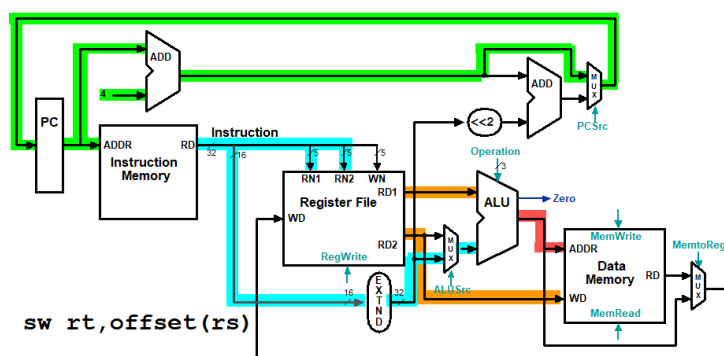


图 17: sw 指令数据通路

4.2.4 branch 指令

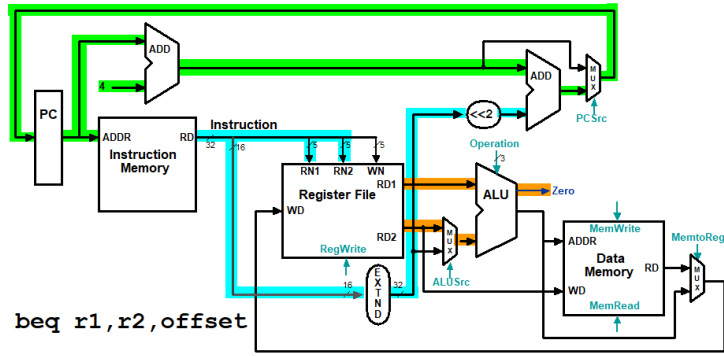


图 18: branch 指令数据通路

A Datapath 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
/*数据通路模块：将Controller解码的控制信号传入datapath（Controller输出的
   memwrite传给Data Memory，其他的均传入datapath），并接收Data memory输入的data
   和Instruction memory输入的IR，输出ALU计算结果、写回数据、pc信号以及zero信
   号。datapath模块包含许多模块：主要可以分为PC和Data两部分。
PC部分：PC->PC+4->判断branch(IR[15:0]<<2+PC+4)->判断jump({PCPlus4[31:28],IR
   [25:0]<<2})->更新PC
Data部分：IR-寄存器堆->RD1、RD2(与SignImm选择)-ALU->ALUResult、WriteData-DataMem
   ->ReadData、ALUResult->Result
*/
module datapath(
    input clk,rst,
    input[2:0] aluctrl,
    input memtoreg,alusrc,regdst,regwrite,pcsrc,jump,    //pcsrc=branch&zero, 从
        外部传入
    input[31:0] readdata,                                //lw指令从Data memory读出的指令
    input[31:0] IR,
    output[31:0] aluresult,
    output[31:0] writedata,
    output[31:0] pc_out,
    output zero
);
//PC部分
wire[31:0] PC_1,PC_2,PC,PCPlus4;    //PC_1为判断branch后的地址信号，PC_2为
    判断jump后的地址信号
assign pc_out=PC;
pc_gate1(clk,rst,PC_2,PC);           //PC模块
adder_gate2(PC,32'h00000004,PCPlus4); //PC+4

wire[31:0] SignImm;
wire[15:0] tmp;
assign tmp=IR[15:0];
signext_gate3(tmp,SignImm);          //lw、sw、addi、beq指令需要对IR[15:0]进行扩
    展

```

```

wire[31:0] PCBranch_in;
wire[31:0] PCBranch_out;
sl2 gate4(SignImm,PCBranch_in);
adder gate5(PCBranch_in,PCPlus4,PCBranch_out);          // 计算branch跳转指令

mux2 gate6(PCPlus4,PCBranch_out,pcsrc,PC_1);           // 判断是否执行branch
mux2 gate7(PC_1,{PCPlus4[31:28],IR[25:0],2'b00},jump,PC_2); // 判断是否执行jump

//Data部分
wire[4:0] WriteReg;          // 写寄存器号
wire[31:0] Result;          // 写回寄存器数据
wire[31:0] RD1,RD2;         // 寄存器堆读出数据
assign writedata=RD2;
mux2 #(5) gate8(IR[20:16],IR[15:11],regdst,WriteReg); // 判断写寄存器号
regfile gate9(clk,regwrite,IR[25:21],IR[20:16],WriteReg,Result,RD1,RD2);

wire[31:0] SrcB,ALUResult;
assign aluresult=ALUResult;
mux2 gate10(RD2,SignImm,alusrc,SrcB);                // 判断RD2 or SignImm
alu gate11(aluctrl,RD1,SrcB,ALUResult,zero);         // ALU运算

mux2 gate12(ALUResult,readdata,memtoreg,Result);     // 判断写回寄存器堆的是
ALU的计算结果or lw读取的data

endmodule

```

B PC 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
/*pc模块：对实验二中PC模块加以修改，接受PC'作为输入，并根据clk输出PC。PC+4的功能
能放入adder中实现，否则无法实现branch、jump功能
注意：addr不赋初值仿真会出现问题，第一条指令会被吞掉
*/
module pc(
    input clk,rst,
    input[31:0] pc,
    output reg[31:0] pc_new=0
);
    always@(posedge clk)begin
        if(rst)begin
            pc_new=0;
        end
        else begin
            pc_new=pc;
        end
    end
endmodule

```

```

    end
endmodule

```

C Signext 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
/*符号扩展模块：将输入16位二进制数扩展为32位*/
module signext(
    input  [15:0] a,
    output [31:0] y
);
    assign y={{16{a[15]}},a}; //有符号数扩展
endmodule

```

D Regfile 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
/*寄存器堆(32*32bits)模块：用于读写ALU运算时用到的数据，其中读取为组合逻辑，写入为时序逻辑*/
module regfile(
    input wire clk,
    input wire we3, //写使能信号
    input wire [4:0] ra1,ra2,wa3, //读端口1,2，写端口3
    input wire [31:0] wd3, //写数据
    output wire [31:0] rd1,rd2 //读数据
);

    reg [31:0] rf[31:0]; //寄存器堆

    always @(posedge clk) begin
        if(we3) begin
            rf[wa3] <= wd3;
        end
    end

    assign rd1 = (ra1 != 0) ? rf[ra1] : 0; //约定0号寄存器只存储0
    assign rd2 = (ra2 != 0) ? rf[ra2] : 0;
endmodule

```

E MIPS 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
/*MIPS指令处理模块：接收clk、rst、指令和数据

```

注意：controller为纯组合逻辑，不包含任何存储功能，datapath为时序逻辑，需要时钟信号控制。因为本实验是单周期CPU，将datapath视为一个整体(由同一个时钟信号控制)，指令寄存器取指令、datapath数据传输、Data memory存取数据都需要在同一个时钟周期内完成。因此Instruction memory和Data memory均采用下降沿触发，Datapath采用上升沿触发。当clk上升沿到来时，Datapath将传入的IR和各控制信号进行运算，输出PC、WriteData和ALUOut；clk下降沿来临时，Data memory将WriteData写回(sw)/ALUOut取出(lw)/ALUOut传出(R)，同时Instruction memory取指令传出；等到下一个clk上升沿来临，Datapath接收传回的ReadData(lw)/ALUOut(R)写回寄存器堆。但此处还会有一个冲突，即下一条指令需要用到上一条写回的寄存器堆内数据，本实验暂时不考虑此冲突。

*/

```
module mips(
    input wire clk,rst,
    input wire [31:0] IR,
    output wire [31:0] pc_out,
    output wire memwrite,
    output wire [31:0] aluout,writedata,
    input wire [31:0] readdata
);
    wire [2:0] aluctrl;
    wire memtoreg,alusrc,regdst,regwrite,branch,jump,pcsrc,zero;
    assign pcsrc=branch&zero;

    controller gate15(IR[31:26],IR[5:0],aluctrl,memtoreg,memwrite,alusrc,regdst,
        regwrite,branch,jump);
    datapath gate16(clk,rst,aluctrl,memtoreg,alusrc,regdst,regwrite,pcsrc,jump,
        readdata,IR,aluout,writedata,pc_out,zero);

endmodule
```